
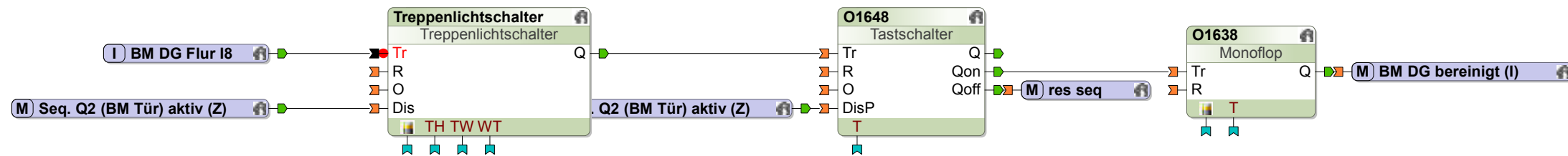


BM DG löst Treppenlichtschalter für 15 sek aus. Der Tastschalter bietet die Möglichkeit On und OFF Impulse zu geben. Der ON Impuls geht an den Sequenzer, der Q1 schaltet. OFF geht an Sequenzer Reset, wenn 15 sek des Treppenlichtschalters abgelaufen sind. Dann hast sich keiner ins EG bewegt. Wird aber der BM an Tür ausgelöst, wird der Reset am Seq. blockiert (am Tastschalter). BM an Tür schaltet ebenfalls den Seq. und blockiert den BM in Flur OG, damit der nicht erneut den Seq. weiterschalten kann.

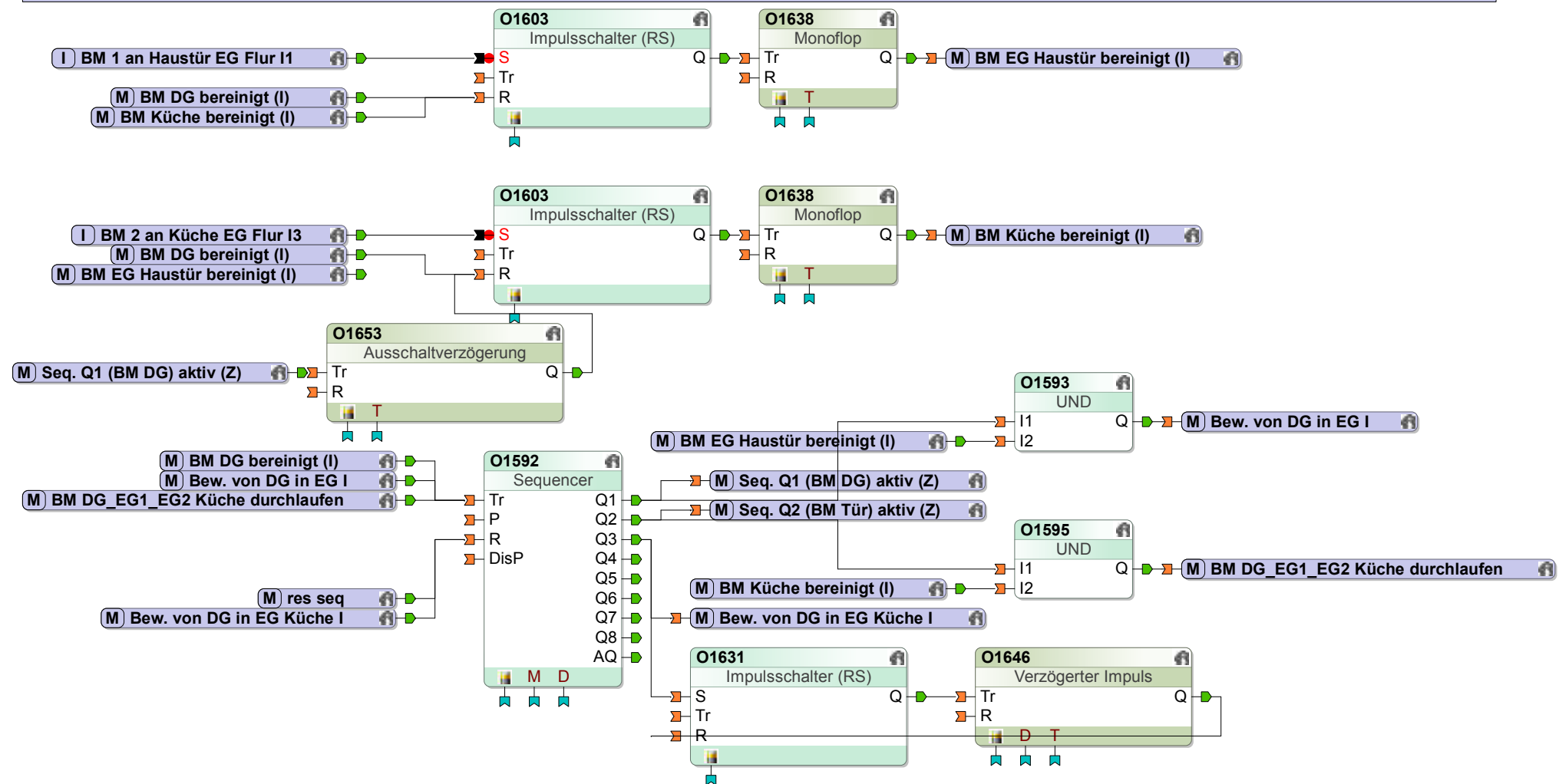

BM Tür und Küche gehen jeweils an Impulsschalter, damit nur ein Impuls ausgelöst wird. Jeder BM gibt reset auf den anderen, damit der Impulsschalter auch wieder zurückgesetzt wird. Seq. Q1 blockiert BM Küche, damit dieser nicht vor BM Tür auslösen kann. An den Ausgängen des Sequenzers wird per und verknüpft: Seq. Q1 und BM Tür, dann Bewegung von DG ins EG. Also wird der Seq. einen hoch auf Q2 gesetzt. Ist Q2 aktiv und wird BM Küche ausgelöst, dann wird Seq. auf Q3 erhöht. Q3 löst Merker Bewegung von DG in Küche aus. Dieser Merker wird für Rollläden, etc. verwendet.



Damit nicht zufällig der BM an Küche vor BM an Haustür auslöst, blockiert der BM DG den BWM an Küche für eine gew. Zeit und über Merker Bewegung DG in EG auch den Alarm! Der BM an Haustür macht Reset an BM Küche, weil die Blockade nur dazu da war, dass der BM an Küche nicht vor BM an Haustür auslöst.

Bew. vor Haustür: Nach Abwesenheit, bei Heimkehr, wird nach einer einstellb. Zeit das Licht im Flur geschaltet, Reset bei negativer Abwesenheit.

